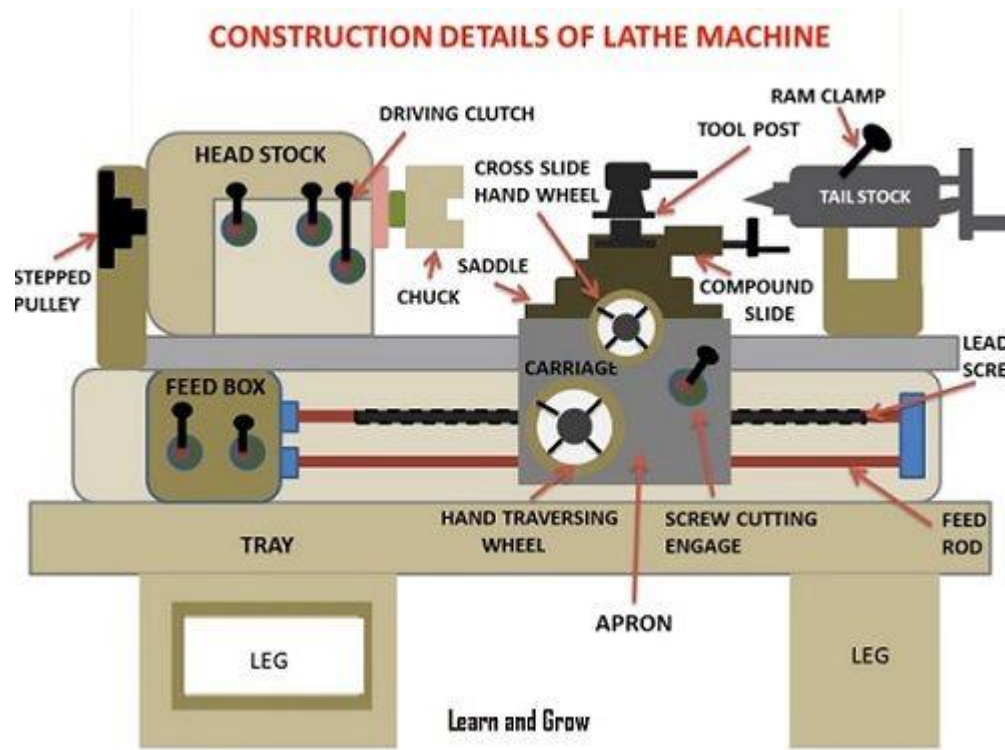


4.1 TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY TIỆN


Mục tiêu

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các mạch điều khiển trong các máy tiện vạn năng thông dụng
- Tự chủ, trách nhiệm và chủ động trong học tập



4.1 TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY TIỆN

4.1 Sơ đồ động học máy tiện 1K62

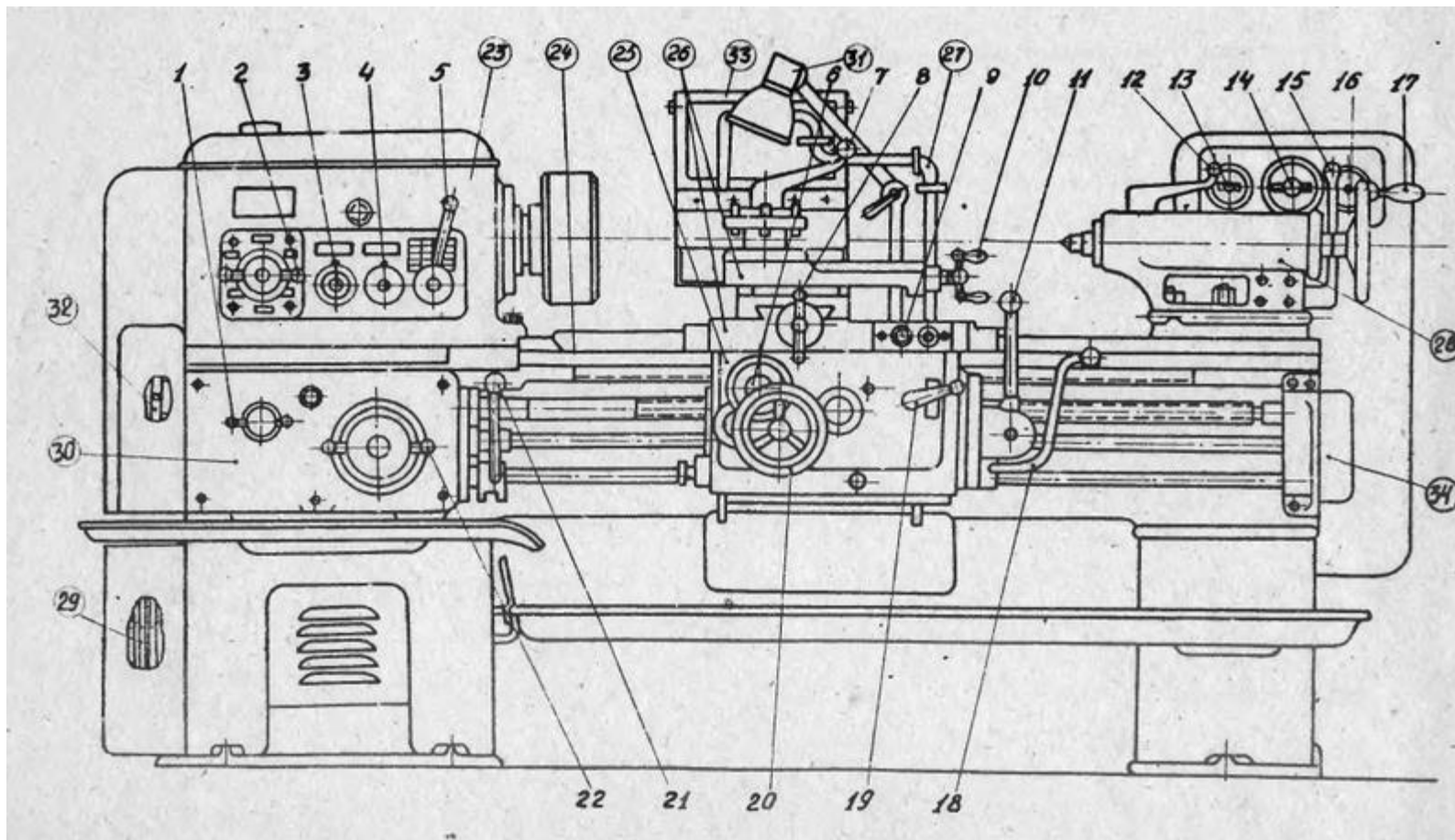

4.1 TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY TIỆN

4.1 Sơ đồ động học máy tiện 1K62


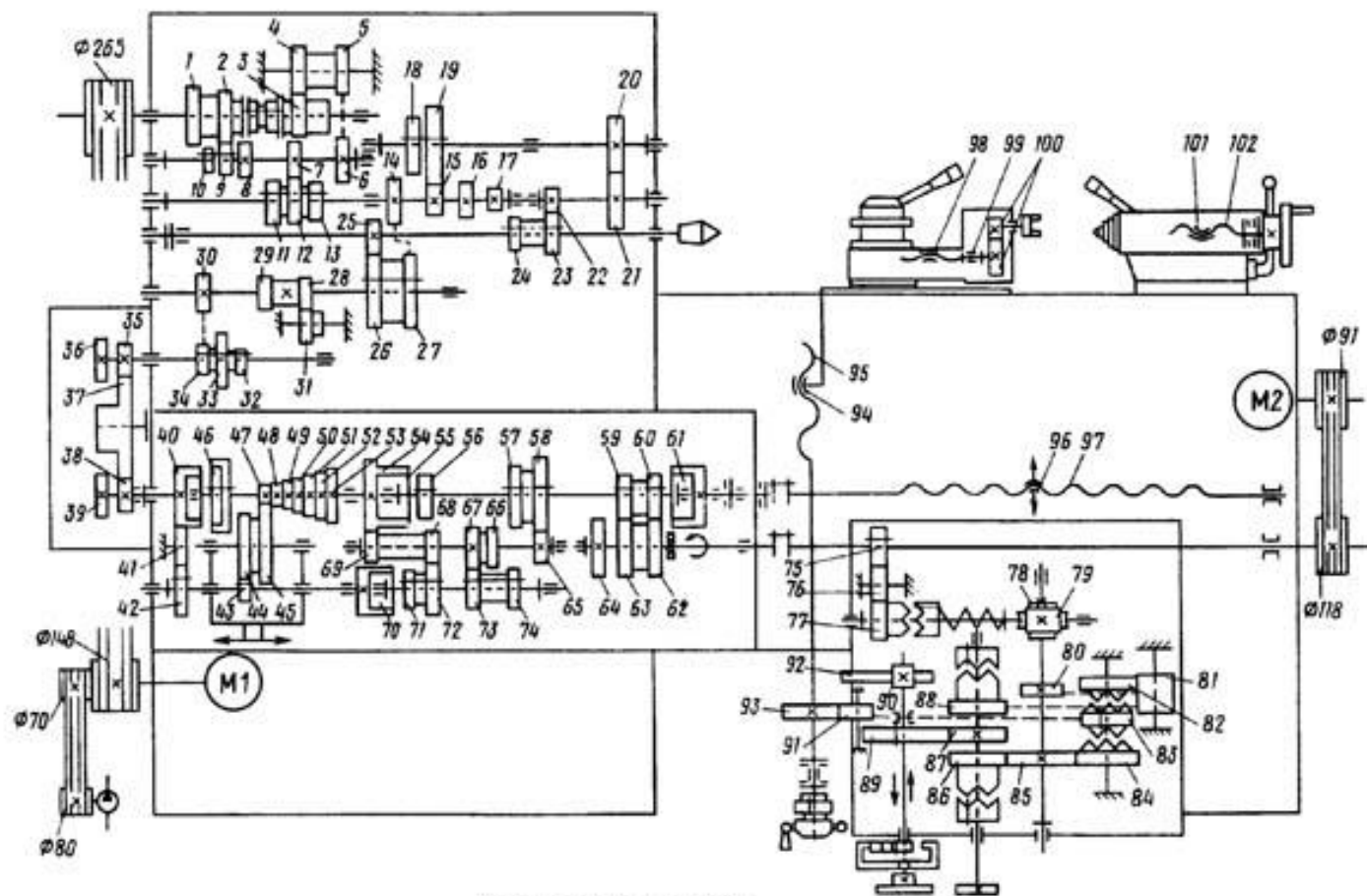


Рис. 31. Схема кинематическая:

M_1 — электродвигатель $N=11 \text{ kW}$, $n=1500 \text{ min}^{-1}$; M_2 — электродвигатель $N=0,75 \text{ kW}$, $n=1500 \text{ min}^{-1}$

4.1 TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY TIỆN

4.1 Sơ đồ động học máy tiện 1K62

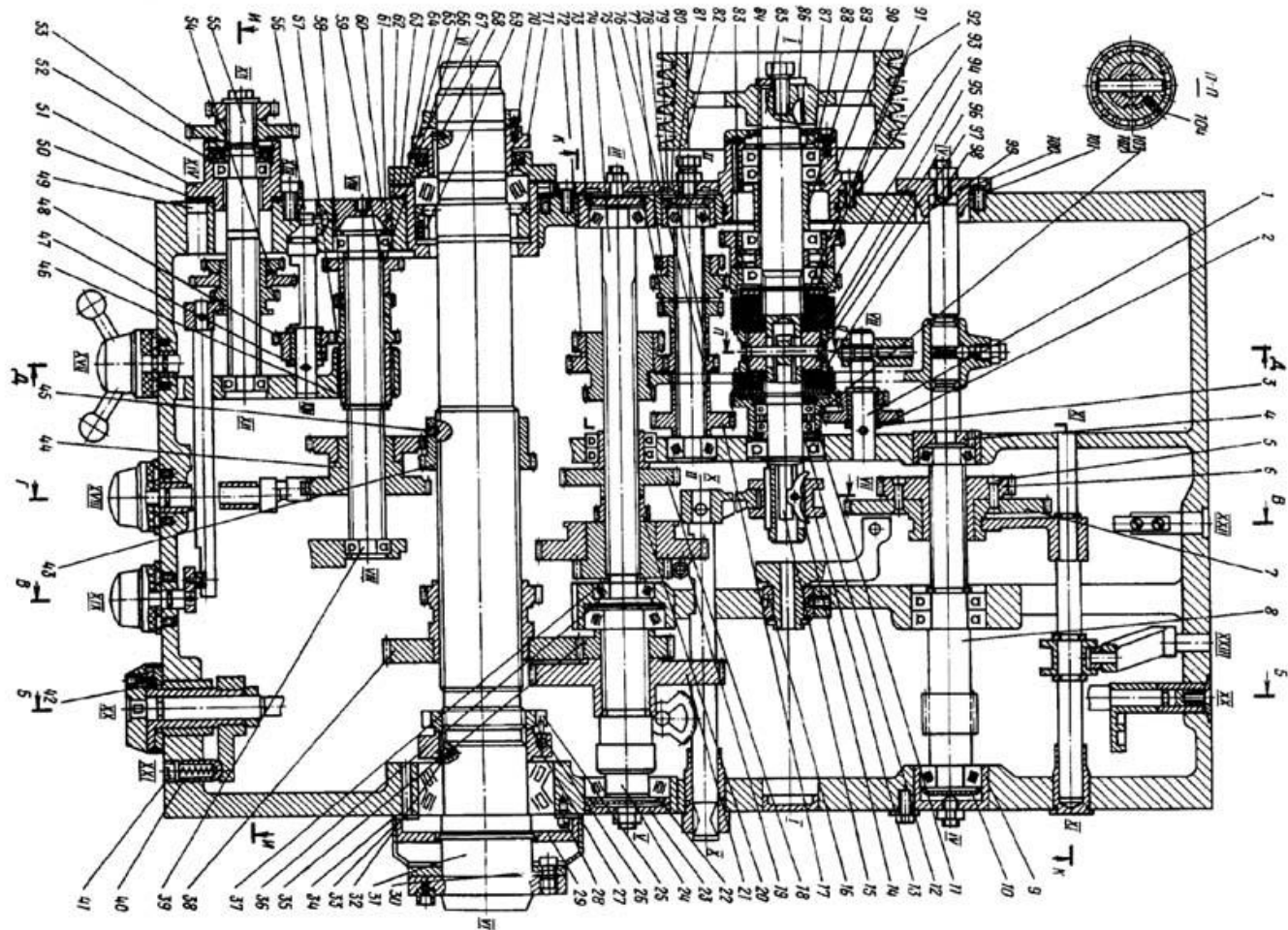

4.1 TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY TIỆN

4.2 Mạch động lực và điều khiển máy tiện 1K62

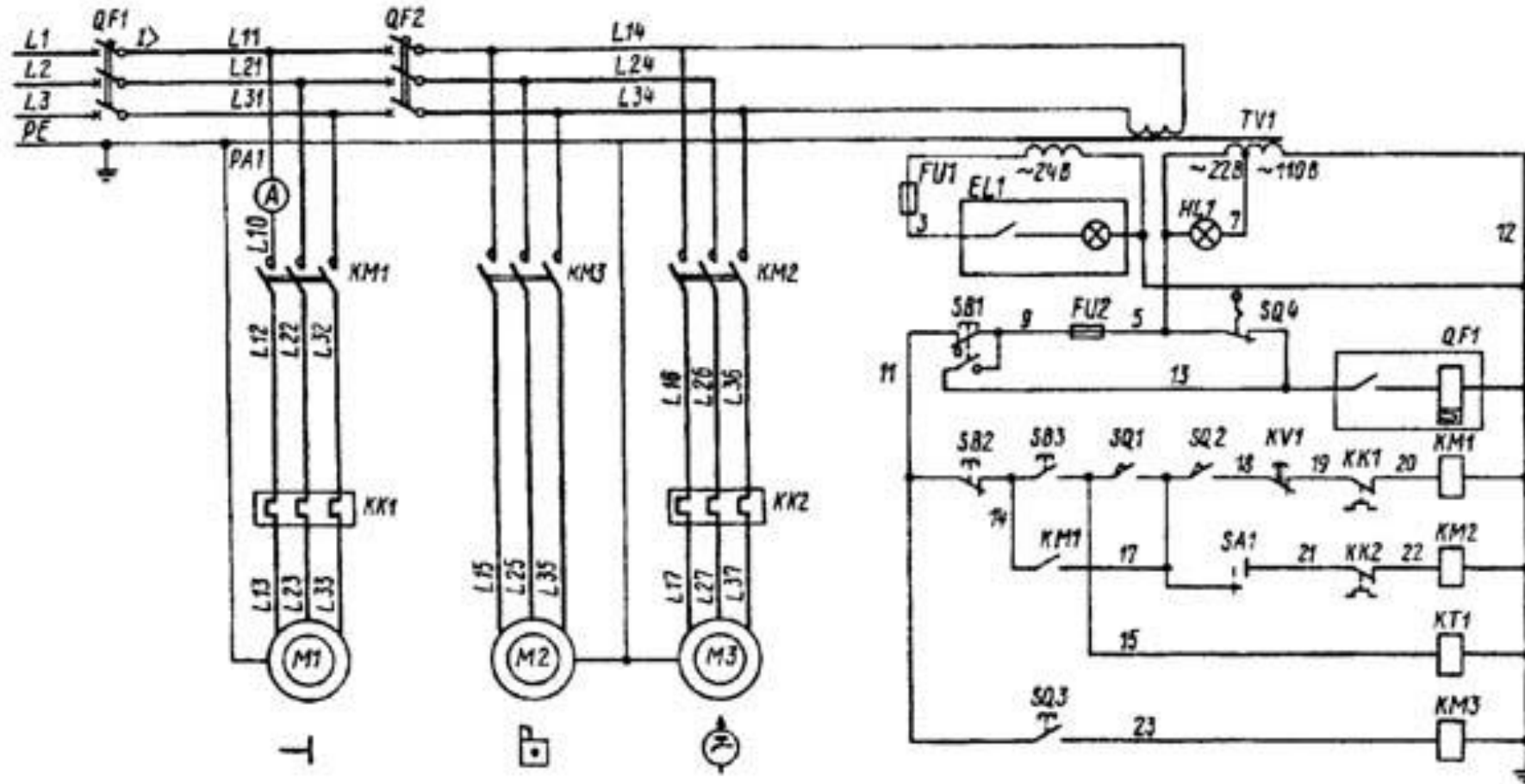


Рис 33. Схема электрическая принципиальная