

BÀI 1

Lắp mạch đèn huỳnh quang

Chuẩn bị:

- + Vật tư
- + Thiết bị

Thực hành

- + Yêu cầu kỹ thuật
- + Yêu cầu mỹ thuật

Vệ sinh công nghiệp

- + Vệ sinh dụng cụ thực tập
- + Vệ sinh xưởng thực tập

Khảo sát sơ đồ

khảo sát sơ đồ nguyên lý từ giáo trình

Xác định chức năng, công dụng của các phần tử trong mạch

- balast +
- starter +
- bóng đèn +

Những hư hỏng thông thường và cách khắc phục

Trình bày các hư hỏng thường gặp và lập bảng báo cáo cho giáo viên đứng lớp